

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Tổ Tự nhiên

MÔN CÔNG NGHỆ 9

NĂM 2021 – 2022

**Câu 1:** Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn? Từ sơ đồ lắp đặt các em hãy lập bảng dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cần thiết để lắp đặt mạch điện trên

**Câu 2:** Hãy nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn?

**Câu 3:** Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn? Từ sơ đồ lắp đặt các em hãy lập bảng dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cần thiết để lắp đặt mạch điện trên

**Câu 4:** Hãy nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn?